



# Compte rendu du TP de conception et implémentation MIPS

Omar ROMDHANI  
Omar.Romdhani@ensi-uma.tn

Janvier 2019

## Résumé

Ce document est le compte-rendu du TP d'implémentation d'un CPU 8-bit basé sur l'architecture MIPS.

## 1 Introduction

L'objectif du TP est d'implémenter un CPU MIPS 8-bit.

Pour cela on va réduire le nombre des registres pour 8 registres, zero, at, v0, v1, a0, a1, a2, a3.

L'UAL est à 8-bit par contre le registre d'instruction sera sur 16 bits.

## 2 Jeu d'instruction

Comme il a été mentionné, chaque instruction comporte 16 bits distribués comme suit :

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CodeOP			rs			rt		rd							

- ☐ Les 3 bits du poids le plus faible sont réservés pour le 'CodeOP' [15 – 13]
- ☐ les 3 bits suivants sont réservés pour le numéro du registre 'rs' [12 – 10]
- ☐ les 3 bits suivants sont réservés pour le numéro du registre 'rt' [9 – 7]
- ☐ les 3 bits suivants sont réservés pour le numéro du registre 'rd' [6 – 3]
- ☐ les 4 bits restants dépendent de l'instruction :
  - Pour une instruction de type R seuls les 3 bits du poids le plus faibles sont utilisés pour donner le numéro de la fonction.
  - Pour une instruction de type I les bits [6 – 0] sont pour la valeur immédiate.


Puisque l'instruction est sur 16 bits, le nombre d'instructions implémentées est réduit.

Les instructions implémentées sont :


- ☐ **add, sub, or, and, stl** (type R).
- ☐ **adi, subi, ori, andi, beg, lw, sw** (type I).
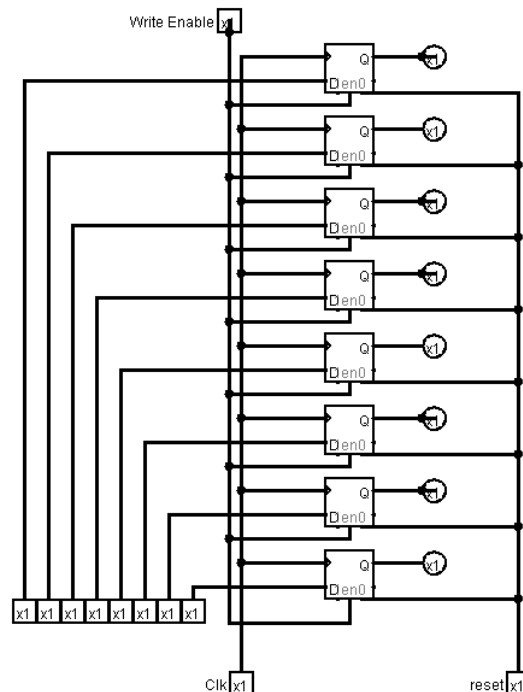
### 3 Banc de registres

Chaque registre est l'association de 8 bascules D.



 
Le banc de registre est la connexion de 8 registres



## 4 Conception de l'UAL

 
### 4.1 Conception de l'UAL 1-bit

L'UAL 1-bit comporte le 'ET' le 'OU' et un additionneur exactement comme le UAL vu en cours.



 
## 4.2 UAL 8-bit

Elle est obtenue en connectant 8 UAL de 1 bit les unes aux autres.



## 5 Chemin de données

Une vue abstraite du sps ensemble MIPS :

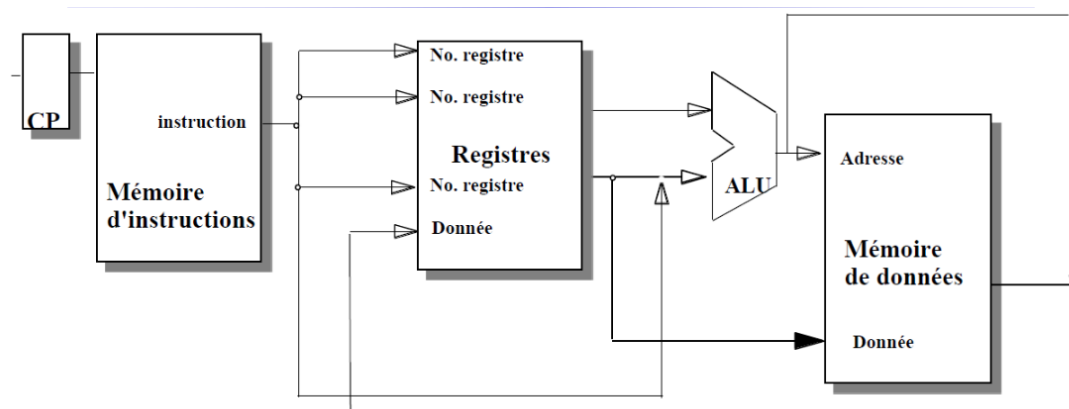


### Le Fetch

Le recherche d'instruction se fait en deux étapes :


1. Lire l'instruction du registre d'instructions.

## 2. Mettre à jour le registre PC

 
 
## Le Decode

Décoder consiste à envoyer l'opcode (**IR[15-13]**) à l'unité de contrôle et les signaux de lecture de registres (signaux d'adresse de registres contenu dans l'instruction).



## Exécution

- ☐ Instructions de type R( add, sub, or, and, stl)
- ☐ Instructions de type I(adi, subi, ori, andi, beg, lw, sw)

*PS : L'instruction J (jump) n'est pas implémentée.*

## 5.1 Instruction de type R

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
000			rs			rt			rd			func			

Le opcode pour les instructions de type R est 000.

Le code func pour chaque instruction est comme suit :

☐ add : 000

☐ sub : 001

☐ and : 011

☐ or : 010

☐ slt : 101

Exemple :

```
add $2,$1,$1
```

opcode rs rt rd func

⇒ 000 001 001 010 0 000

## 5.2 Instruction de type I

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
opcode			rs			rt			immediate						

les Opcodes pour les instructions sont les suivants :

☐ addi : 100

☐ subi : 101

☐ andi : 111

☐ ori : 110

☐ beq : 001

☐ lw : 010

☐ sw : 011


Exemple :


add \$2,\$1,4

opcode rs rt immédiate

⇒ 100 001 010 0000100

### 5.3 chemin de données

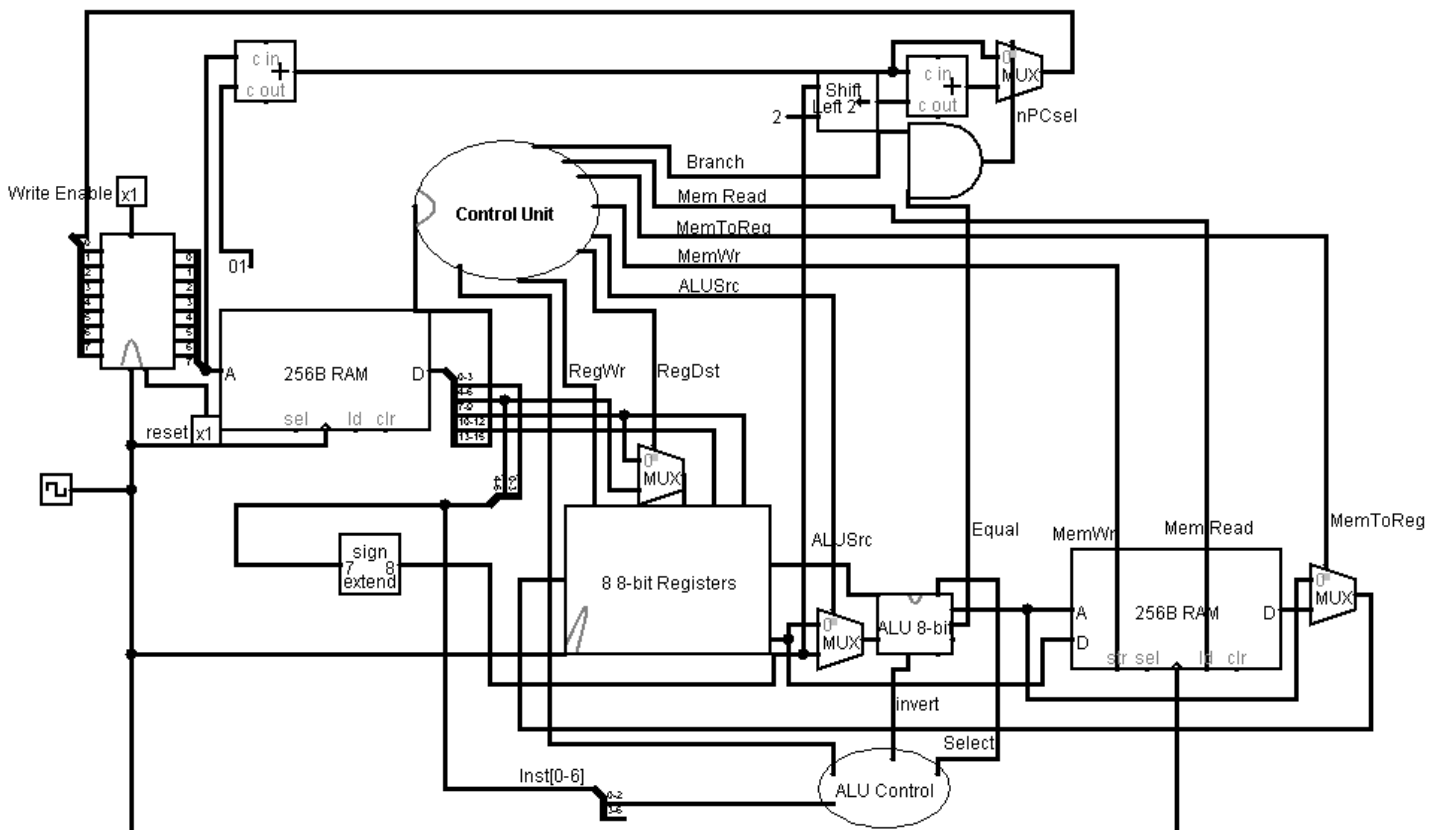

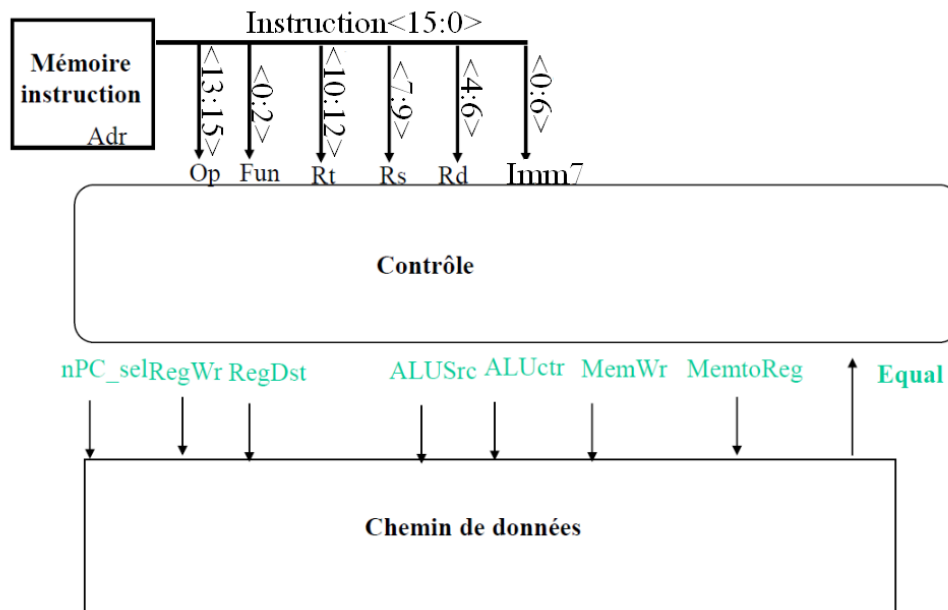

## 6 Unité de Contrôle


Table des Signaux de Contrôle :

	add	sub	and	or	slt	addi	subi	ori	andi	lw	sw	beq
RegDst	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	x	x
ALUSrc	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
MemToReg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x
RegWr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
MemWr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MemRead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Branch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
invert	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Select	2	2	0	1	3	2	2	1	0	2	2	2


*PS :le signal 'select' est pour l'opération effectuée par le ALU*



## 6.1 Unité de Contrôle

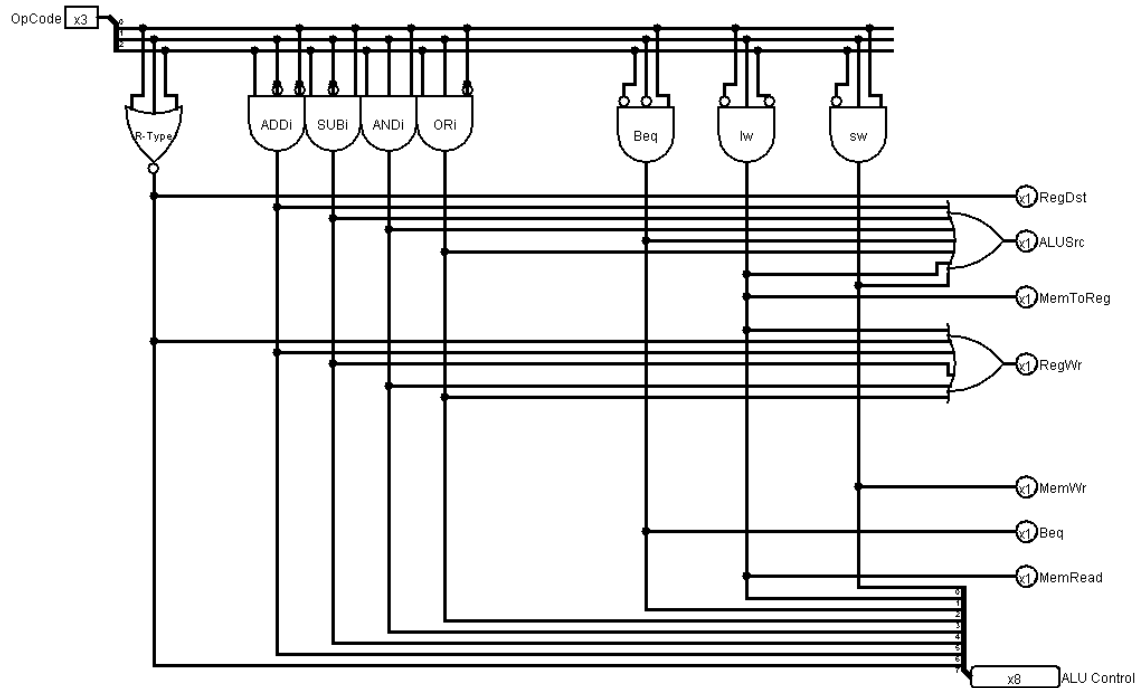

## 6.2 Contrôle de l'UAL

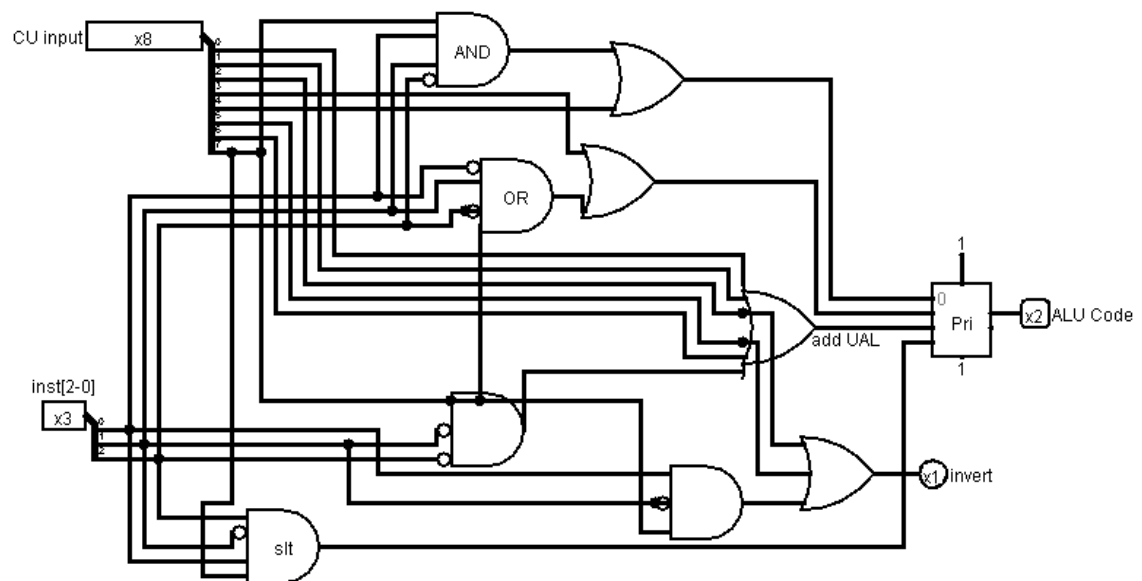

## 7 Test

Dans la section suivante, on test un simple code :

```
addi $1, $0, 4          ;100 000 001 0000100
add $2, $1, $1           ;000 001 001 010 0 000
slt $3, $1, $2           ;000 001 010 011 0 101
sw $3,100($0)            ;011 000 011 1100100
lw $4, 100($0)           ;010 000 100 1100100
```

En Hexadecimal :

8084

04a0


0535

61e4


4264

En suite des captures d'écran pour l'exécution :

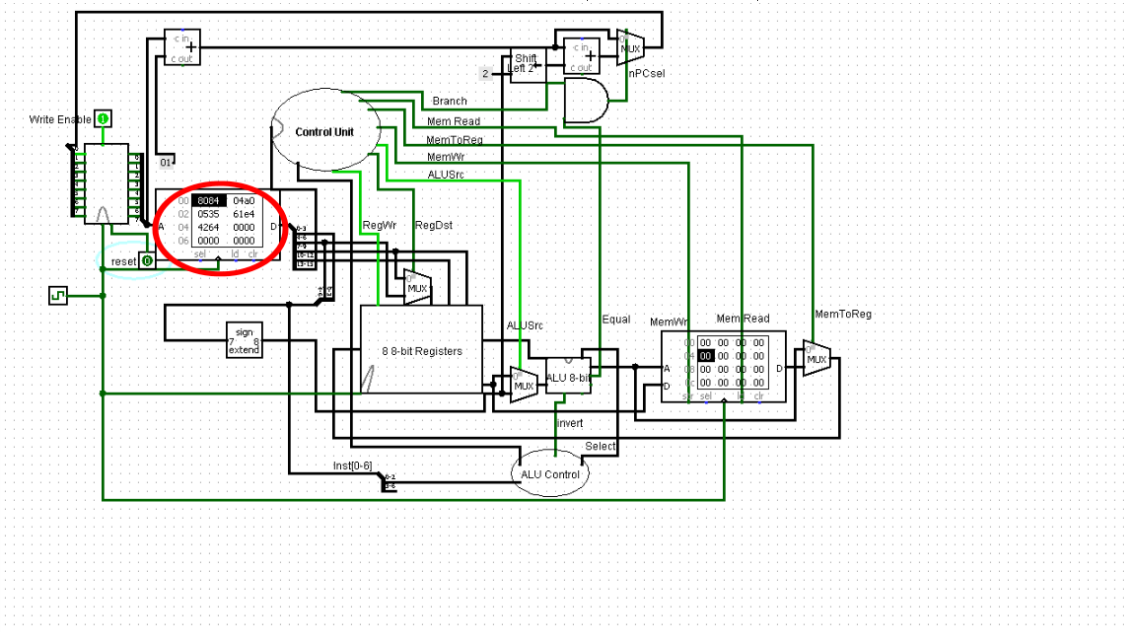PC est à zéro, la 1<sup>ère</sup> instruction est 8084 (addi \$1,\$0,4)



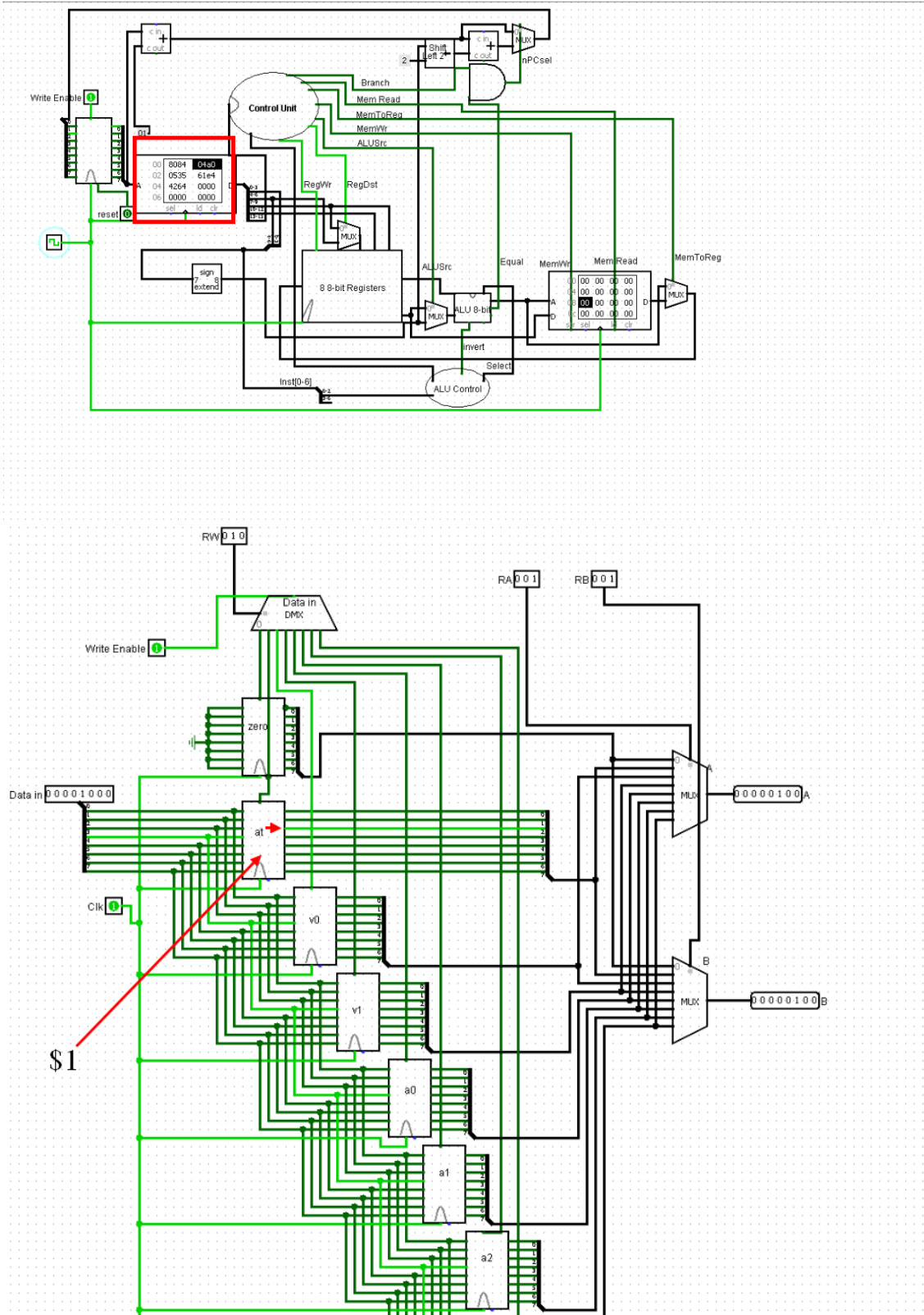
Au front montant suivant le registre \$1 est mis-à-jour.




Maintenant, PC pointe sur la 2<sup>ème</sup> case dans le Registre d'instruction IR.

L'instruction est 04a0 (add \$2,\$1,\$1).

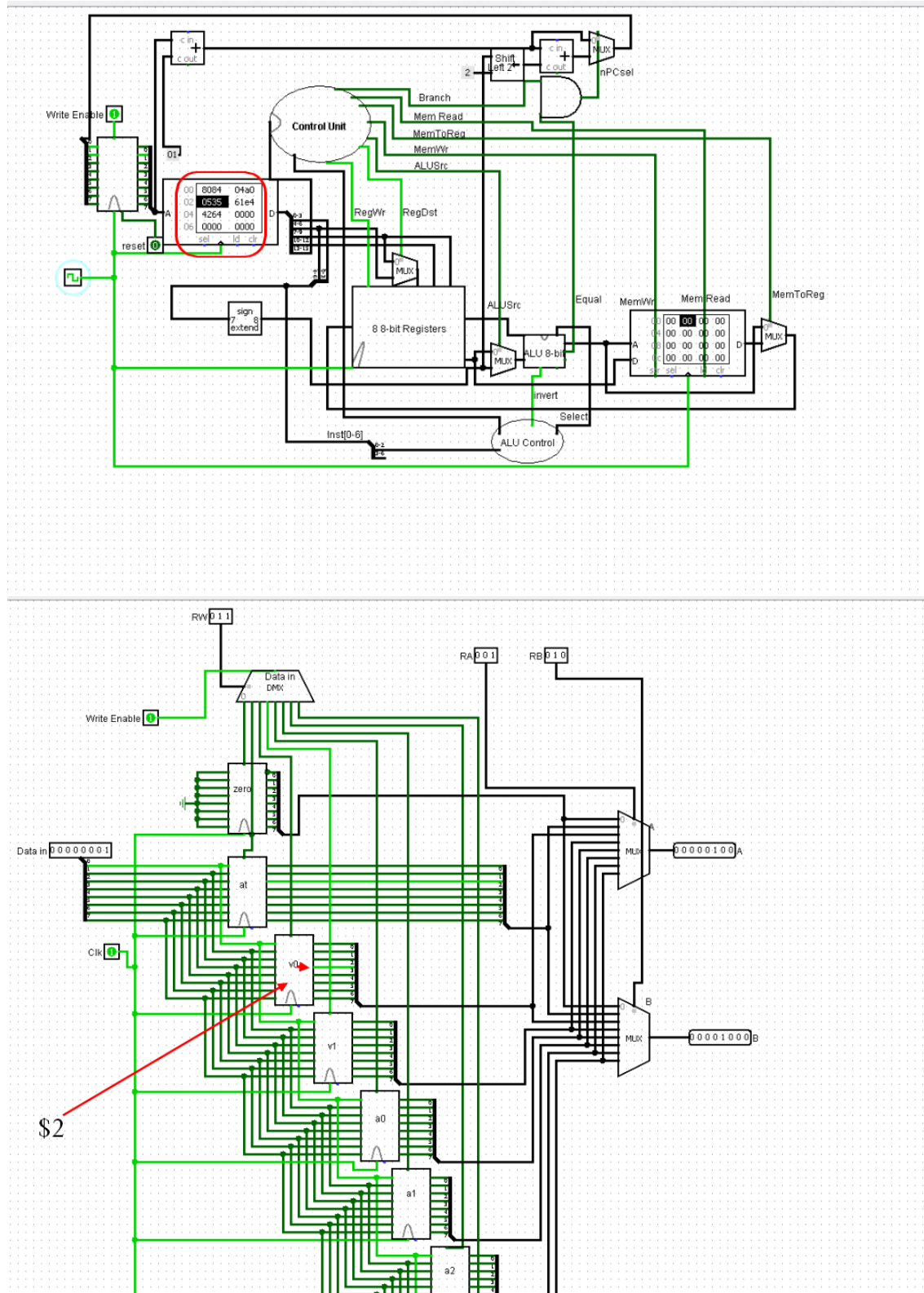
Au front montant suivant,  $\$2 \leftarrow \$1 + \$1$ .



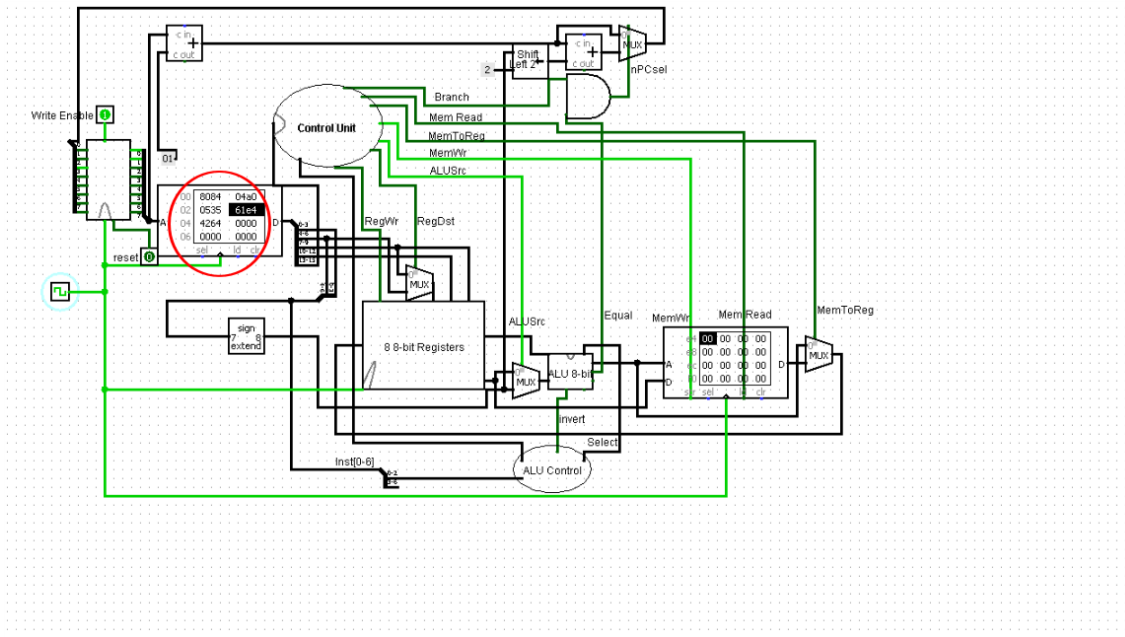En ce moment le CPU est entrain d'exécuter la 3<sup>eme</sup> instruction 0535 (slt \$3,\$1,\$2). De même, la valeur de \$3 ne sera mis-à-jour qu'après le front montant suivant.




 Et puisque  $\$1 < \$2$ ,  $\$3 \leftarrow 1$ .




Ensuite l'instruction suivante est déjà exécutée 61e4 (sw \$3,100(\$0) ).

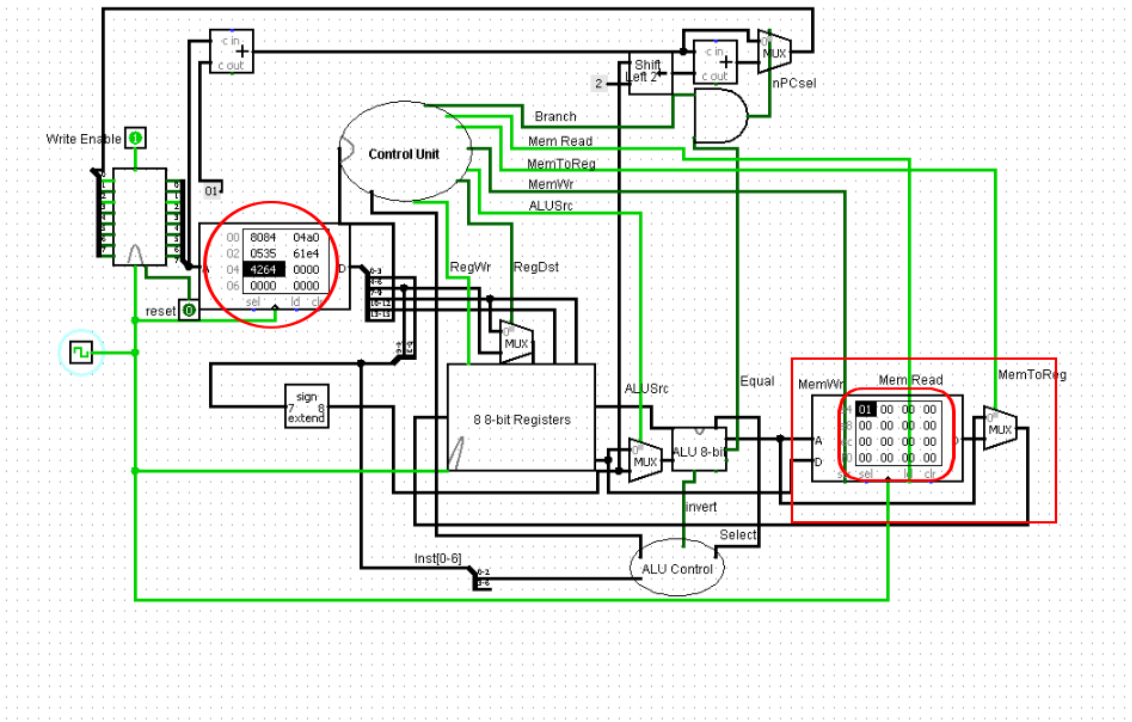On peut voir la valeur 1 dans la case mémoire d'adresse 'e4'.



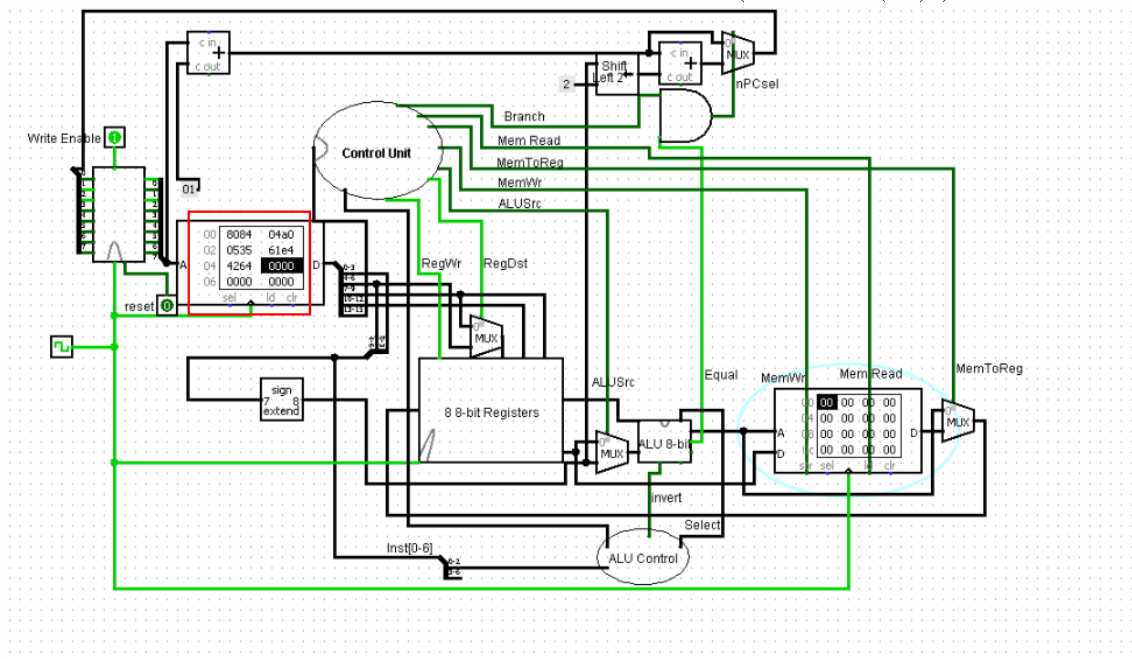La dernière instruction est maintenant exécutée. 4264 (lw \$4,100(\$0) ).



Le registre \$4 à la valeur 1 maintenant.

